

# 1 PCB

## 1.1 Général

**Circuit haute vitesse** :  $t_r < 2\tau$  avec  $t_r$  le temps de montée / descente et  $\tau$  le temps de propagation ( $L > \lambda/2$ )

→ prendre en compte les effets de la ligne de transmission

$$\tau = \frac{L}{\nu_{ph}}$$

Avec  $\nu_{ph}$  la vitesse de propagation (typiquement  $0.5 \dots 0.6c$ )

$$\nu_{ph} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$

$$c \approx 3 \cdot 10^8$$

**Extérieur** : Câbles, connecteurs, composants plus grands que  $\lambda/10$

**Sources de bruit** : PWM, bruit GND, oscillateurs, RF, spurious signals

**Mesures de protection** : ferrites, filtres, opto-coupleurs, chokes, fibres optiques, R / L en série, shields, condensateurs, ferrites au delà de 100 MHz, stitching

## 1.2 Guides d'ondes

$$a = \frac{\lambda_c}{2} \quad \lambda_c = \frac{c}{f_c}$$

$f_c$  la fréquence de transmission. Atténuation faible au delà et faible avant. Stitching  $< \lambda/2$  pour éviter l'entrée / sortie d'ondes dans le pcb.

Transformation d'un guide d'onde en câble coax lorsqu'on place un conducteur interne

## 1.3 Blindage

Matériau du blindage, résonances, nombres de points de contact avec le plan GND.

Comment protéger la partie intérieur d'un pcb? en divisant les zones, en blindant les composants sensibles et en filtrant les signaux des parties internes

## 1.4 Connecteurs


 


Figure 1: Câble non-blindé vs câble blindé

## 1.5 Filtrage

 

## 1.6 Courant

Chemin de retour du courant sur le plan le plus proche du signal (distribution gaussienne centrée sur la piste du signal). Si plusieurs chemins ou trop d'écartement → tension/courant en mode commun et/ou bruit GND.

Il faut que le chemin de retour soit aussi proche que possible du chemin d'aller. Les signaux différentiels produisent moins de perturbations et sont moins perturbés

**Bruit en mode commun** (common mode current) peut être généré par une série d'impédance dans la ligne de retour, par des charges parasites, par du bruit externe au circuit, etc. Le mode commun peut se traduire comme le mode différentiel et peut produire des chutes de tensions non désirées sur une charge. Réduire l'impédance du GND, éviter les faux chemins de retour

## Causes de courant en mode commun


1. Retour par un plan de masse de section faible
2. Capacités différentes sur paires différentielles
3. Sources externes
4. Impédances différentes sur l'aller et le retour

**Plan image** terme pour une couche pleine (masse ou alim). Sert de chemin de retour pour les pistes des autres couches.

## 1.7 Pistes

$R = 19 \text{ m}\Omega \text{ cm}^{-1}$  pour  $0.254 \text{ mm}$  de largeur et  $35 \mu\text{m}$  d'épaisseur


### 1.7.1 Stripline

 

$$Z_0 \approx \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left( \frac{4h}{0.67\pi w (0.8 + t/w)} \right)$$

$$\nu_{ph} \approx \frac{0.3048}{1.017\sqrt{\epsilon_r}} [\text{m ns}^{-1}]$$

### 1.7.2 Microstrip

 



$$Z_0 \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left( \frac{5.98h}{0.8w + t} \right)$$

$$\nu_{ph} \approx \frac{0.3048}{1.017\sqrt{0.457\epsilon_r + 0.67}} [\text{m ns}^{-1}]$$

**Méthodologie** : Définition des couches, Placer les connecteurs et les vis, Placer les composants critiques, Zones du PCB (numérique, analogique), Layout.
  
## Résistance

$$R = \rho \frac{Z(\text{longueur})}{X(\text{largeur})Y(\text{hauteur})} \quad \rho \approx 0.0175 \Omega \text{ mm}^2 \text{ m}^{-1}$$




## Inductance

$$L_0 = \frac{2}{10^4} L \left( \ln \left( \frac{2L}{W+H} \right) + 0.2235 \left( \frac{W+H}{L} \right) + 0.5 \right) [\mu\text{H}]$$
 
## Inductance mutuelle (M)

$$V_1 = L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$V_2 = L \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$



## 1.8 Couches

1. S-G-V-S (économie de vias, bonne protection)
2. S-G-S-B (pas symétrique, très bonne protection)
3. G-S-S-V (beaucoup de vias, trous dans les plans)

Si  $f > 5 \text{ MHz}$  ou  $t < 5 \text{ ns}$  alors il faut utiliser un pcb multicouche.

Rapprocher les couches GND et VCC pour maximiser le découplage. Les plans images (GND, VCC) doivent être proches de couches de signaux.

### 1.8.1 Empilements à utiliser

Toujours avoir un système symétrique (pour éviter que le board se torde après usinage).

réduction de la distance entre couche signaux et couche plan permet de rendre les signaux plus robustes face aux perturbations


1. S-G-V-S
2. S-G-S-S-V-S
3. S-G-V-S-S-V-G-S

## 1.9 Antennes

Champ électrique  $E$  généré par une boucle d'aire  $A$  traversée par un courant  $I$  à une distance  $R$


$$E \sim \frac{k^2 I A}{4\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left( \frac{1}{R} \right) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$$

### 1.9.1 Antenne dipôle

 

$$E \sim \frac{ILf}{4\epsilon_0 R}$$

### 1.9.2 Antenne "slot"

 

$$f = \frac{c}{\lambda \sqrt{\epsilon_r}}$$

FR-4 :  $\epsilon_r = 4$  (2.5...6)

## 1.10 Horloge

- Mêmes longueurs de pistes (distribution en étoile)
- Ne pas traverser des trous dans le GND
- Blindage éventuel pour éviter le rayonnement (signaux analogiques faibles).

### 1.10.1 Jitter

Petites variation d'un oscillator. Le jitter contribue à réduire le rapport signal sur bruit


$$\text{SNR} = 20 \log_{10} \left( \frac{1}{2\pi f t_{\text{jitter}}} \right)$$

### 1.10.2 Skew

Différence de temps pour que le signal atteigne les différents ICs.

Pour éviter ça, mettre le distributeur de clock au centre et distribuer avec des longueurs de piste égales.

### 1.10.3 Distribution

 

### 1.10.4 Émissions

L'horloge peut émettre des perturbations si :

- Il existe des boucles de retour de courant
- L'horloge traverse des antennes slot

Si on doit traverser une fente, on peut ajouter un condensateur.


### 1.11 Découplage

Atténuation des perturbations d'IC et/ou charge de capacités pour diminuer les perturbations et/ou garantir le fonctionnement du système. Placer des capa entre GND et VCC.

Le circuit équivalent d'une capacité est un circuit ESR(R)-ESL(L)-C en série. ESL + C forment un circuit résonnant en série. Au dessus de  $\omega_{resonance}$ , la capa agit comme une inductance. ESL dépend du format et

de la taille de la capa.

$$\omega_{res} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

 

Comment choisir la capacité de découplage? utiliser des multicouche céramique, le plus petit format possible, généralement : 100nF, 10nF, 1 nF

Capacitor value	THT case (6mm leads) ESL ≈ 3.75 nH	SMD 0805 case ESL ≈ 1 nH
1.0 μF	2.6 MHz	5 MHz
100 nF	8.2 MHz	16 MHz
10 nF	26 MHz	50 MHz
1 nF	82 MHz	159 MHz
100 pF	260 MHz	503 MHz


On souhaite un grand ESR pour avoir une atténuation lors de la mise en parallèle (résonance parallèle) et un ESL petit pour avoir la plus fréquence de coupure le plus haut possible.

Lors de la mise en parallèle des capa, disposer les capa en tête-bêche (flux de courant en sens opposés) pour annuler les champs magnétiques émis mutuellement.

Si les plans d'alimentation pour la partie analogique et la partie numérique sont séparés, les relier avec des fer-rites.

Gros condensateur (10 μF...50 μF) pour découpler l'alimentation et petit (100 nF) pour les hautes fréquences

### 1.11.1 Placement du condensateur

 

Garder les connexions courtes, éviter de mettre les condensateurs dans le même sens, placer les vias directement dans les pads si nécessaire.

### 1.12 Plans

Capacité intrinsèque entre les plans :

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

Éviter la résonance des plans en choisissant un rapport longueur / largeur irrationnel.

### 1.13 Plan de masse

**Masse chaude** : fait le tour du circuit (vis, connecteurs)

**Masse froide** : GND interne du circuit Les deux masses sont reliées par un pont qui empêche le passage des perturbations.

Il faut éviter les interruptions du plan de masse (surtout si elles sont longues).

Lorsqu'il y a plusieurs plans de masse (AGND, DGND), on utilise une connexion en étoile. Si l'impédance du plan de masse est assez faible on peut les fusionner. Remplir toutes les zones non-utilisées par des plans de masse (ou de VCC).

Attention aux pass-through vias sont des "bouchons" et des antennes émettrices. Elles créent des trous dans le plan de référence et réduisent l'effet de blindage

### 1.13.1 Séparation des plan de masse

- + isolation de zones (analogique sensible, connections à des appareils bruyants)
- + Réduction des capacités parasites
- Les coupures peuvent générer des antennes
- + Contrôle des chemin de retour
- Pas forcément utile

Stitching avec une distance  $\lambda/10$  pour améliorer la protection des zones sensibles.  
 Pour connecteur deux plans, utiliser des capa si le signal est rapide et des inductances si le signal est lent.  
 Relier deux plans de masse séparés par deux diodes Schottky tête-bêche ou par des ferrites

## 1.14 Lignes de transmission

Impédance caractéristique à HF (impédance de la ligne non fermée, si elle possédait une longueur infinie) :

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

Vitesse de propagation :

$$\nu_{ph} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{1}{\sqrt{L'C''}}$$


avec  $\mu_r = 1$  et  $\epsilon_r = 4 \dots 4.5$

Avant réflexion, on a  $u_a$  et  $i_a$ . Pour éviter les réflexions on doit placer une charge  $Z = Z_0$ .

Prendre en compte les effets de la ligne de transmission si l'aller-retour du signal est plus grand que le temps de montée / descente du signal.

Éviter de changer de couche avec des signaux haute-vitesse. Si un via est inévitable, prévoir un chemin de retour non-interrompu

### 1.14.1 Coefficient de réflexion

 

$$r = \frac{u_b}{u_a}$$

$$r_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\underline{Z}_L = Z_0 \frac{1 + r_L}{1 - r_L}$$

$Z_L > Z_0$  réflexion positive (signal de même polarité que le signal incident est retourné),  $Z_L < Z_0$  réflexion négative (signal de polarité opposée et retourné vers l'émetteur) et  $Z_L = Z_0$  pas de réflexion

### 1.14.2 Deux lignes de transmission

$$r_{\text{jonction}} = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0}$$



Un stub (bas d'un "T" fermé) :  $r = 1$ . Un embranchement d'une ligne à deux lignes est similaire à deux résistances en parallèle. Les coins génèrent des réflexions

### 1.14.3 Effet de peau

distribution du courant (AC) que sur la surface du conducteur. Profondeur :


$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \mu_r \sigma}} \quad \sigma = 5.82 \cdot 10^7 \text{ (cuivre)}$$

$$R \sim \sqrt{\omega}$$

f	1 kHz	1 MHz	10 MHz	100 MHz
$\delta$ [mm]	2.1	0.06	0.02	0.006
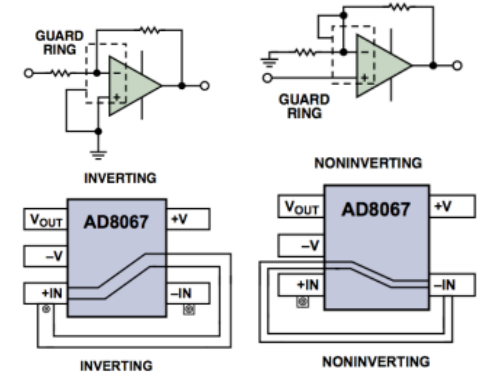
## 1.15 Guard ring


entourer un nœud sensible avec un conducteur qui peut protéger des courant parasites et maintenir les conducteurs à la tension du nœud sensible.



Il faut répéter les anneaux de garde sur chaque couche si THT
 
## 1.16 Crosstalk

Interférences entre des pistes proches (couplage capacitif, inductif  $u = M \frac{di}{dt}$  ou retour de courant partagé avec impédance non-nulle)



Pour diminuer le cross-talk on peut : éviter les pistes parallèles, diminuer le nombre de changements de couches, diminuer la vitesse de transition des signaux, utiliser des signaux différentiels, diminuer la tension des signaux, ajouter un GND pour chaque signal dans les connecteurs, utiliser des stripline pour les signaux critiques.

Si il n'y a pas de plans de masse, on peut placer des "pistes de garde" pour protéger les signaux. Le couplage inductif est inversement proportionnel au carré de la distance.

#### 1.16.1 Couplage inductif

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{d}{h}\right)^2}$$

Avec  $d$  la distance entre les pistes et  $h$  l'épaisseur du pcb. En observant le signal à chaque bout de piste, les signaux sont de polarité inversées

#### 1.16.2 Couplage capacitif

La polarité du signal est la même des deux côtés

#### 1.16.3 Couplage résistif

Chemin de retour à un signal commun avec une impédance non nulle

#### 1.17 Ground bounce

Partage d'un GND par plusieurs éléments



Diminuer le slew rate, utiliser des IC SMD ou BGA, ne pas partager les vias, diminuer l'impédance des connexions au GND

#### 1.18 Signaux différentiels

Immunité aux perturbations en mode commun et aux perturbations sur le GND et moins de perturbations émises / reçues.


Éviter de passer des pistes proche de paires différentielles

##### 1.18.1 Terminaisons

Éviter les réflexions avec une terminaison égale à l'impédance de la ligne  $Z_0$  (série ou parallèle).

 
##### 1.18.2 Parallèles

- Plus de puissance
- Moins de temps de montée/descente



##### 1.18.3 Thévenin

Pas recommandé pour TTL et CMOS

 

##### 1.18.4 Couplage AC

- Dégrade trop les signaux d'horloge




Terminaison côté récepteur, le niveau de commutation est fait en une seule étape, grande dissipation de puissance.
 
##### 1.18.5 Séries

- Uniquement pour des connexions point-to-point
- faible pertes
- pour des charges avec impédance élevée
- Grand temps de montée/descente


Pour un signal d'horloge : Buffers puis résistances séries vers la source.



A utiliser pour des arbres d'horloge (avec plusieurs résistances au début)
 
## 1.19 Routage

Oscillateur et circuits rapides au centre du pcb, les circuits de puissance sont placés vers les alim et les régulateurs, diviser le pcb selon les composants. Éviter les connexions en grilles, privilégier plus de pistes sans avoir à percer le plan de masse



### 1.19.1 Microvia

diamètre < 0.15 mm et qui ne traversent pas forcément toutes les couches. Coût plus élevés mais beaucoup d'avantages. "Via-in-pad" (diminution des inductances de couplage). Moins de perforations des plans

## 1.20 Choix des composants

Pas de logique rapide (juste assez rapide pour le design), composants avec des boîtiers petits, composants avec le bon pinout (entrée d'un côté et sortie de l'autre), beaucoup de GND, vérifier la fréquence de résonance des capa de découplage


## 1.21 Connectors and cables

Câbles plats : signal aller-retour placés à côté (un GND entre chaque signal).

Câbles torsadés : mieux que les câbles plats sur les longues distances

Câbles blindés : bon contrôle de l'impédance de la ligne de transmission. Si le shield est mal câblé on perd tous les avantages

 L'utilisation d'un choke permet de réduire les courant perturbateurs



Impédance de transfert d'un câble :

$$Z_{\text{transfert}} = \frac{u_{\text{mesuré}}}{i_{\text{appliqué}}}$$

Ajouter des ferrites / chokes, connecter le blindage du câble directement au châssis

## 1.22 Multi-cartes

Toujours mieux d'avoir un système sur un seul PCB. Plusieurs cartes donnent :

### Problèmes de lignes de transmission

**Crosstalk** : diminuer la distance entre les signaux et ajouter des GND entre les pistes, prévoir un GND séparé pour chaque signal et/ou diminuer l'inductance mutuelle ou la variation de courant

**Perturbations RF** : Ajouter une plaque métallique de séparation ou prévoir une couche GND extérieure sur chaque carte. Prévoir également une manière de diminuer l'impédance GND

**Ground bounce** : Diminuer la vitesse de transition des signaux

réflexions (stubs)

clock skew

**EMI** (diminuer l'aire entre le signal et son retour) Pour un signal très sensible et rapide, utiliser un canal LVDS (high speed serial differential channel).

Toujours faire un blindage au niveau PCB avant de toucher à l'armoire

## 1.23 ESD

Filtrage immédiat à l'entrée du câble dans le PCB, diminuer l'aire des boucles, bien faire attention à la mise à terre du PCB (masse chaude et froide si nécessaire). Utiliser des diodes transil pour absorber les tensions.


## 1.24 Testabilité

- Ajouter des points de tests pour tous les nets
- Toutes les pins de BGA doivent être accessibles depuis la face opposée
- Prévoir des points de tests sur les alimentations de chaque IC ainsi que sur les reset
- Prévoir de désactiver les oscillateurs
- Connecter les entrées inutilisées au GND
- Ajouter des résistances de 0Ω pour déconnecter certaines parties

## 1.25 Ferrites / Condensateurs

- Condensateurs pour les signaux rapides > 10 MHz et qui varient continuellement
- Ferrites pour les signaux à basse fréquence et/ou broadband (comme UART)

## 1.26 Illustrations

 

## 1.27 Réponses aux quiz

### 1. When do we need to take transmission line effects into consideration

- ☐ always
- ☒ when signal traces are longer than  $\lambda/2$
- ☒ when the signal transition time is shorter than twice the propagation time on the line
- ☐ when signal frequency is  $>100$  MHz
- ☐ only when we are dealing with cables and connectors

### 2. What happens if we insert a cable inside a waveguide?

The waveguide is no longer a waveguide, but becomes a sort of coaxial cable (the waveguide forms the shield). Therefore, the optical high-pass filtering property of the waveguide disappears and all frequencies (down to DC) are allowed to pass. This can void the original intent of shielding against signals having frequencies below the waveguide's cutoff frequency  $f_0$

### 3. What should we observe when shielding parts of a PCB with metallic cans:

- ☒ material of the metal (conductivity)
- ☒ resonances
- ☒ number of contacting points to the PCB's 0V plane
- ☐ thermal stress (expansion)

### 4. How can we protect the inner (sensitive) world of a PCB?

- ☐ by powering the circuit from batteries
- ☒ by partitioning
- ☒ by shielding the sensitive components,
- ☒ by filtering the signals to/from the inner part
- ☐ by placing the PCB inside a metallic enclosure
- ☐ by connecting the circuit GND to the protective earth (PE)

### 5. What is an image plane and how does it work?

*Answer:*

An image plane is a continuous (uninterrupted) copper plane in one or more PCB layers. It is connected to GND (or VCC) and serves as the return path for signal traces on other (adjacent) PCB layers.

### 6. Describe some sorts of antennas and how they can involuntarily be created in a PCB

*Answer:*

- patch antenna (slide 44)
- slot antenna (slide 46)
- dipole antenna (slide 31)
- and generally, antennas formed by PCB traces with missing or far return paths (loop antennas) and antennas formed by attached cables

### 7. PCBs with separate copper areas for different grounds (analog/digital):

- ☐ are a good idea (explain why)
- ☐ are not a good idea (explain why)
- ☒ should be used only under special circumstances, i.e. when: \_\_\_\_\_

- when dealing with sensitive analog circuits (high impedance, very small signal)
  - when outputs are connected to very noisy, high power (electromechanical) equipment
  - when isolation is needed (safety reasons/regulations)
  - to reduce parasitic C to GND in filters, line transformers
- And only if we are very sure about what we're doing or under an EMC expert's advice

### 9. The return current of a signal is always on the nearest conducting plane, regardless of its DC voltage?

- ☒ correct
- ☐ incorrect

### 10. What is common mode noise and how can it be avoided?

*Answer:*

Common mode noise is noise that's present with the same polarity on a signal and its return line. Therefore, the electromagnetic field generated the common mode current on the pair of lines does not cancel at far distance. When GND noise (voltage drop on the GND connection) is present, then this generally translates into common mode noise on components attached to GND.



## 2 Amplificateurs opérationnels





### 2.1 Modèle petits signaux du BJT

$I_0$	Courant de polarisation sur la sortie
$U_{early}$	Tension de Early (15 V...150 V)
$I_B$	Courant de polarisation de base
$U_T$	Tension thermique ( $\approx 25$ mV)
$\beta$	Gain du transistor
$C_m$	Capacité de Miller (sortie)
$C_e$	Capacité de Miller reportée sur la base

$$U_T = \frac{kT}{e} \quad k = 1.381 \times 10^{-23} \quad e = 1.602 \times 10^{-19}$$

## 3 Opamp 1

### 3.1 Catégories d'AOP idéaux

	Voltage output	Current output	
Voltage controlled voltage source	<p>Normal opamp VV-opamp</p>  <p><math>U_a = A_D U_D</math></p>	<p>Transconductance opamp VC-opamp</p>  <p><math>I_a = S_D U_D</math></p>	Voltage controlled current source
	<p>Transimpedance opamp CV-opamp</p>  <p><math>U_a = I_N Z = A_D U_D</math></p>	<p>Current opamp CC-opamp</p>  <p><math>I_a = k_I I_N = S_D U_D</math></p>	


**Amplificateur de tension** Entrée en tension, sortie en tension

$$U_a = A_D U_D$$

**Amplificateur à transconductance** Entrée en tension, sortie en courant

$$I_a = S_D U_D$$

#### 2.1.1 Modèle du livre

 

$$R_{be} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{U_T}{I_B}$$

$$I_0 = \beta I_B$$

$$g_m = \frac{I_0}{U_T}$$

$$C_e = (1 + A)C_m \quad \text{approximation : } C_e \approx AC_m$$

$$R_C = \frac{U_{early}}{I_0}$$


**Amplificateur à transimpédance** Entrée en courant, sortie en tension

$$U_a = I_N Z = A_D U_D$$

**Amplificateur de courant** Entrée en courant, sortie en courant

$$I_a = k_I I_N = S_D U_D$$


### 3.2 Caractéristique de transfert

 

- gain idéal infini
- $U_{out}$  limité aux tensions d'alimentation

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{be} AC_m}$$


#### 2.1.2 Modèle du cours

 

$$R'_E = \frac{R_{be}}{\beta}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \beta R'_E AC_m}$$

### 3.3 Control loop diagram

 

- $U_D = k_F U_e - k_R U_a$
- $A = \frac{U_a}{U_e} = \frac{k_F A_D}{1 + k_R A_D} \cong \frac{k_F}{k_R}$  (pour  $A_D$  grand)

#### 3.3.1 non-inverseur

- $k_F = 1$
- $k_R = \frac{R_1}{R_1 + R_N}$
- $A = 1 + \frac{R_N}{R_1}$

$R_N$  est la résistance de contre réaction et  $R_1$  la résistance mise à la masse.

#### 3.3.2 inverseur

- $k_F = \frac{-R_N}{R_1 + R_N}$



- $k_R = \frac{R_1}{R_1 + R_N}$
- $A_D = \frac{U_a}{k_F U_e - k_R U_a}$
- $A = k_F \frac{A_D}{1 + k_R A_D}$


### 3.3.3 différentiel

- $k_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- $k_R = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- $A = \frac{R_1 A_D}{R_1 + R_2 + R_2 A_D} \cong \frac{R_1}{R_2}$  (pour  $A_D$  grand)

$R_1$  contre réaction et résistance à la masse /  $R_2$  résistance d'entrée (+ et -)

## 3.4 Montage interne AOP


### 3.4.1 Amplificateur différentiel

 

## 4 Opamp 2

### 4.1 Suppositions


Chute de tension dans les sources de courant	1 V
Chute dans les jonctions (transistors et diodes)	0.6 V
Tension thermique (résistances)	25 mV
Courant dans la base (à vérifier)	0 A

 

Pour les petits signaux

- $A_1 = \frac{R_c}{2r_s}$
- $A_2 = \frac{-R_c}{2r_s}$


### 3.4.2 Miroir de courant

 

Facteur de translation de courant  $k = \frac{R_1}{R_2}$

 
### 4.2 Plage d'entrée / de sortie

Partir du point demandé (entrée ou sortie) et recherche le chemin "logique" qui fait perdre le plus de tension (passage par des transistors/diodes/sources de courant). Il est possible d'utiliser des tensions qui sont écrites sur le schéma.


 
### 3.4.3 Charge active

On utilise un miroir de courant comme charge active.




### 3.4.4 Cascode

### 3.4.5 Conversion d'impédance

### 3.4.6 Push-Pull

### 3.4.7 Darlington

 

$$U_N \in \begin{pmatrix} 13.4 \\ -14.4 - 13.8 \end{pmatrix} \quad U_P \in \begin{pmatrix} 13.4 \\ -13.8 \end{pmatrix} \quad U_a \in \begin{pmatrix} 13.4 \\ -13.2 \end{pmatrix}$$

... a compléter...


### 4.3 Amplificateur à transconductance

$$S_D = \frac{I_0}{2U_T} [\text{A V}^{-1}]$$



Possibilité de modifier la transconductance en ajoutant une résistance  $R_E$  entre les émetteurs de l'étage différentiel.

Résistance de sortie :


$$r_a = r_{CE4}$$

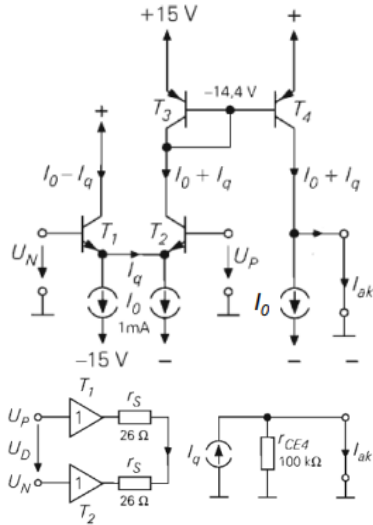


### 4.4 Amplificateur à transimpédance

  
 
$$A_D = \frac{U_a}{U_D} = \frac{Z}{r_s} = \frac{U_A}{U_T}$$



$$A_B = \frac{Z}{R_E + r_s}$$

 


$$S = \frac{1}{r_s}$$

Si on a une résistance externe  $R_E$  à l'émetteur


$$S_B = \frac{1}{r_s + R_E}$$


$$A_B = S_B R = \frac{R}{r_s + R_E}$$

 


### 4.5 Amplificateur de courant (transistor diamant)

#### 4.5.1 Couplage sur l'émetteur

 


 

#### 4.5.2 Couplage sur le collecteur

 


#### 4.5.4 Couplage sur la base



 

 
#### 4.5.3 Collecteur et émetteur connectés

Comme le transistor diamant est alimenté de manière externe, on peut le faire fonctionner de la manière suivante (avec le courant qui sort "de nulle part")





#### Circuit d'addition

   

#### Circuit de soustraction

#### 4.5.5 Amplificateur différentiel

  


#### 4.5.6 Gyrateur


Équivalent d'un transformateur mais qui fonctionne en DC

$$I_1 = \frac{1}{R_G} U_2$$

$$I_2 = \frac{1}{R_G} U_1$$

 

#### 4.5.7 Intégrateur

 

## 5 Opamp 3

### 5.1 Bruit

$$\text{SNR} = \frac{S}{N} = \frac{\text{signal rms}}{\text{bruit rms}}$$


Le bruit est représenté par une gaussienne avec  $\mu$  la moyenne et  $\sigma$  l'écart-type

#### Somme de puissances de bruit (rms)

$$E_{\text{tot}} = \sqrt{e_1^2 + e_2^2 + e_3^2}$$

 
#### Bruit dans une résistance

$$U_R = \sqrt{4ktR} \left[ \frac{V_{\text{rms}}}{\sqrt{\text{Hz}}} \right]$$



$r_a(C_a + C)$  représente la limite de fréquence basse de l'intégrateur. Il n'y a quasiment pas de limite haute ( $f_T$ )
 
### 4.6 Terminaisons de lignes de transmissions



Entre deux fréquences on obtient

$$U_R = \sqrt{4ktR(f_{\text{max}} - f_{\text{min}})} \quad [V_{\text{rms}}]$$

Constante de Boltzmann :

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$


#### 5.1.1 Densité spectrale de puissance du bruit

La densité spectrale de puissance est référencée sur une résistance de 1  $\Omega$  par défaut

$$\frac{V_{\text{rms}}}{\sqrt{\text{Hz}}} \quad \text{ou} \quad \frac{A_{\text{rms}}}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

**Bruit blanc** : Constant sur toute la plage de fréquences


### 4.7 Driver de ligne coax

 

$$U_a = \frac{1}{2} I_a R_w = \frac{k_1 R_w}{2 R_E} U_e$$

$$R_e \approx \frac{k_1}{2} R_2$$

 **Densité de bruit** : Varie en fonction de la fréquence




### Calcul de la puissance de bruit entre $f_{min}$ et $f_{max}$

$$E_n = E_{\text{white noise}} \sqrt{f_{nc} \ln \left( \frac{f_{max}}{f_{min}} + (f_{max} - f_{min}) \right)}$$
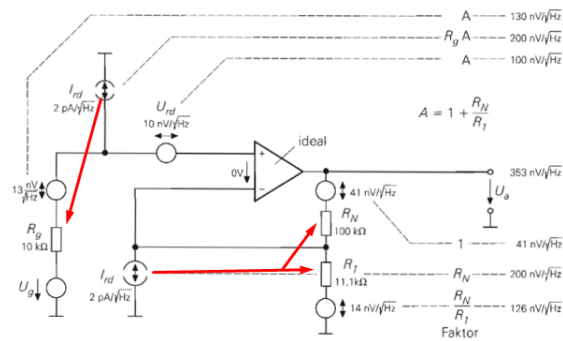
## 5.2 Calcul du bruit dans un circuit



Convertir chaque source en trouvant de quoi la transformer le plus proche possible (résistance par exemple). On cherche à avoir tous les bruits au même endroit et avec la même unité




adc

### 5.3 Auto-zero
  
## Suppression du bruit à basse fréquence par mesure et soustraction de l'offset



En circuit on obtient :

 

## 5.4 Chopper amplifier

Modulation du signal d'entrée par un carré à haute fréquence puis démodulation à la sortie. Le but est d'effectuer du "noise shaping" pour placer le bruit dans la zone qui va être supprimée.

## 6 Numérique

### 6.1 Circuits

**Combinatoires** Les sorties dépendent des entrées directement (porte logique par exemple)

**Séquentiels synchrones** Les sorties dépendent de l'état actuel et des états précédents

**Séquentiels asynchrones** Les sorties dépendent de l'état actuel, des états précédent et de l'état actuel des entrées et avec des délais non-contrôlés par l'horloge

### 6.2 Comportement transitoire


**Rise time**  $t_r$  : Temps de montée de 20 % à 80 %

**Fall time**  $t_f$  : Temps de descente de 80 % à 20 %

**Edge rate** :  $\frac{t_r + t_f}{2}$


**Temps de contamination**  $t_{cd}$  ( $t_c$ ) : Temps le plus court avant qu'un changement sur l'entrée (50 %) apparaisse sur la sortie (50 %)

 **Temps de propagation**  $t_{pd}$  ( $t_p$ ) : Temps le plus long avant qu'un changement sur l'entrée (50 %) apparaisse sur la sortie (50 %)




**Temps de setup**  $t_{setup}$  : Temps de stabilité avant le flanc d'horloge

 **Temps de "hold"**  $t_{hold}$  : Temps de stabilité après le flanc d'horloge (souvent 0)



### 6.3 Contraintes

#### 6.3.1 Temps de setup

 


$$T_{clk} \geq T_{pcq} + t_{pd} + t_{setup} + t_{skew}$$

Ou

$$t_{pd} \leq T_{clk} - (t_{pcq} + t_{setup} + t_{skew})$$

#### 6.3.2 Temps de hold

 


OU

$$t_{ccq} + t_{cd} \geq t_{hold} + t_{skew}$$

$$t_{cd} \geq t_{hold} + t_{skew} - t_{ccq}$$

#### 6.3.3 Circuit combinatoire

 

### 6.4 Horloge

#### 6.4.1 Skew

Dans le cas des cascades de flip-flop


$$t_{ccq} \geq t_{skew}$$

### 6.5 FPGA

**Timing analysis** : Analyse des contraintes de timing du système complet et recherche des erreurs / définition de la fréquence max.

$t_{pd}$  pour chaque logic element et  $t_{wire}$  entre chaque logic element

### 6.6 CMOS Transmission Gate

 

$C = 1$  : Le système agit comme un fil.

$C = 0$  : Le système agit comme un circuit ouvert

## 6.7 Optimisation


On va jouer sur : la micro-architecture, la logique, les circuits numériques, le layout (les deux derniers sont traités dans le cours)

## 6.8 Capacités parasites

**Capacité de diffusion** : Capacité entre le drain et la sortie et entre source et sortie


**Capacité de gate** : Capacité entre la gate et la masse (Canal N) et la gate et l'alimentation (canal P)
 
## 6.9 Comportement transitoire d'un inverseur



$$\frac{dV_B}{dt} = -\frac{\beta}{C_{out}} \begin{cases} \frac{(V_{DD} - V_t)^2}{2} & V_B > V_{DD} - V_t \\ (V_{DD} - V_t - \frac{V_B}{2}) V_B & V_B < V_{DD} - V_t \end{cases}$$

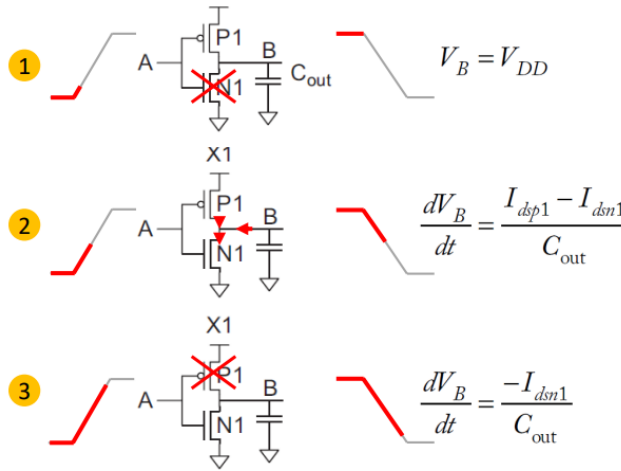Si les temps de montée/descente en entrée ne sont pas 0, alors le temps de propagation augmente




1.  $A$  commence à monter,  $P_1$  est allumé  $N_1$  est éteint et  $B$  reste inactif


2.  $A$  atteint  $V_{tn}$ ,  $P_1$  est allumé et  $N_1$  s'allume ( $B$  commence à diminuer)

3.  $A$  est presque à  $V_{DD}$ ,  $P_1$  s'éteint et  $B$  devient 0

## 6.10 Modèle RC

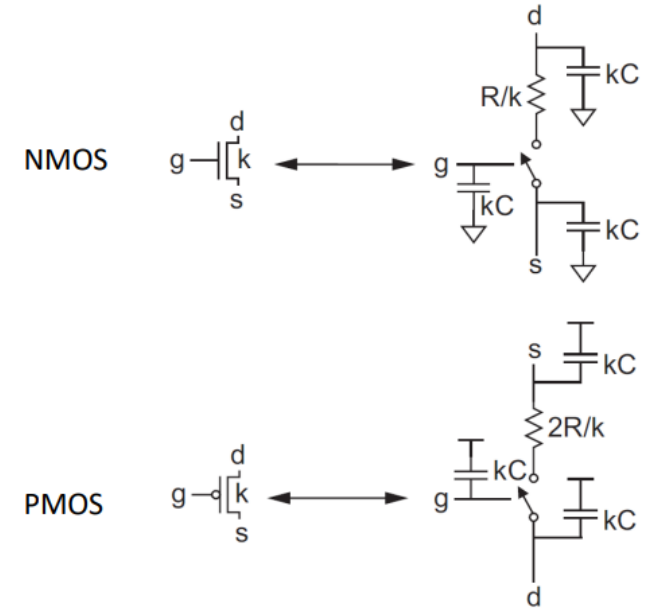


 $k$  est la "taille" du transistor (le nombre d'unités). Le Pmos a le double de résistance parce que les trous ont une moins bonne mobilité que les électrons. Pour avoir un circuit équilibré on utilise :




 
### 6.10.1 Exemple de porte NAND à 3 entrées



$$\begin{aligned} t_{pdf} &= \ln(2) \cdot 12RC \\ t_{pdr} &= \ln(2) \cdot 15RC \leftarrow \\ t_{cdf} &= \ln(2) \cdot 9RC \\ t_{cdr} &= \ln(2) \cdot 3RC \leftarrow \end{aligned}$$


### 6.10.2 Exemple avec un inverseur

$$V_{out}(t) = V_{DD}e^{-t/\tau} \quad \tau = RC$$

$$t_{pd} = RC \ln(2)$$
 
### 6.11 Modèle de Elmore

Un seul nœud d'entrée, tous les condensateurs sont entre des nœuds et le GND, aucune boucle résistive



Délai sur le nœud  $i$  :

$$\begin{aligned} \tau_{Di} &= R_1 C_1 \\ &+ (R_1 + R_2) C_2 \\ &+ (R_1 + R_3) C_3 \\ &+ (R_1 + R_3 + R_4) C_4 \\ &+ (R_1 + R_3 + R_i) C_i \end{aligned}$$

Vérifier ce qui est en rouge !


#### 6.11.1 Représentation linéaire

$$\frac{\tau_{pd}}{\tau} = d = (p + f)$$

**Délai parasite  $p$**  : Propre à la porte logique (en principe invariant)

**Délai "d'effort"  $f$**  : Dépend des charges

 **Effort électrique  $h$**  : Rapport entre la capacité d'entrée et de sortie  $C_{out}/C_{in}$



### 6.11.2 Délais parasites

Gate Type	Number of Inputs				
	1	2	3	4	$n$
inverter	1				
NAND		2	3	4	$n$
NOR		2	3	4	$n$
tristate, multiplexer	2	4	6	8	$2n$

### 6.11.3 Efforts logiques

Gate Type	Number of Inputs				
	1	2	3	4	$n$
inverter	1				
NAND		4/3	5/3	6/3	$(n+2)/3$
NOR		5/3	7/3	9/3	$(2n+1)/3$
tristate, multiplexer	2	2	2	2	2
XOR, XNOR		4, 4	6, 12, 6	8, 16, 16, 8	

Des portes avec moins d'entrées sont mieux que des portes avec plus d'entrées

### 6.12 Système à plusieurs étages

effort logique du chemin  $G$

$$G = \prod g_i$$

Effort électrique du chemin  $H$

$$H = \frac{C_{out(path)}}{C_{in(path)}}$$

Effort du chemin  $F$


$$F = \prod f_i = \prod g_i h_i$$

$$F \neq GH \quad (\text{avec plusieurs chemins})$$

$$F = GBH$$

Effort "d'embranchement"  $B$ 
 
$$b = \frac{C_{\text{sur le chemin}} + C_{\text{hors chemin}}}{C_{\text{sur le chemin}}}$$



Network with two-way branch

$$\begin{aligned} G &= 1 \quad H = 90/5 = 18 \\ F &= f_1 f_2 = g_1 h_1 g_2 h_2 = 1 \times 6 \times 1 \times 6 = 36 \\ F &\neq GH \end{aligned}$$

$$B = \prod b_i$$

Délai du chemin  $D$ 


$$D = \sum d_i = D_F + P$$

Délai d'effort du chemin  $D_F$ 

$$D_F = \sum f_i$$

Délai parasite  $P$ 

$$P = \sum p_i$$

 

The method of Logical Effort is applied with the following steps:

1. Compute the path effort:  $F = GBH$
2. Estimate the best number of stages:  $\hat{N} = \log_4 F$
3. Sketch a path using:  $\hat{N}$  stages
4. Estimate the minimum delay:  $D = \hat{N}F^{1/\hat{N}} + P$
5. Determine the best stage effort:  $\hat{f} = F^{1/\hat{N}}$
6. Starting at the end, work backward to find sizes:  $C_{in_i} = \frac{C_{out_i} \times g_i}{\hat{f}}$

## 6.12.1 Autres

Effort pour chaque étage ( $N$  étages)

$$\hat{f} = g_i h_i = F^{1/N}$$

Délai minimal pour  $N$  étages avec effort  $F$  et délai parasite  $P$ 

$$D = NF^{1/N} + P$$

 


TABLE 4.5 Summary of Logical Effort notation

Term	Stage Expression	Path Expression
number of stages	1	$N$
logical effort	$g$ (see Table 4.2)	$G = \prod g_i$
electrical effort	$b = \frac{C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}}$	$H = \frac{C_{\text{out(path)}}}{C_{\text{in(path)}}}$
branching effort	$b = \frac{C_{\text{onpath}} + C_{\text{offpath}}}{C_{\text{onpath}}}$	$B = \prod b_i$
effort	$f = gb$	$F = GBH$
effort delay	$f$	$D_F = \sum f_i$
parasitic delay	$p$ (see Table 4.3)	$P = \sum p_i$
delay	$d = f + p$	$D = \sum d_i = D_F + P$